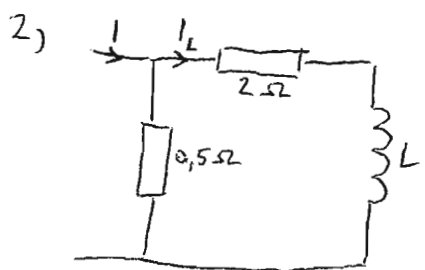
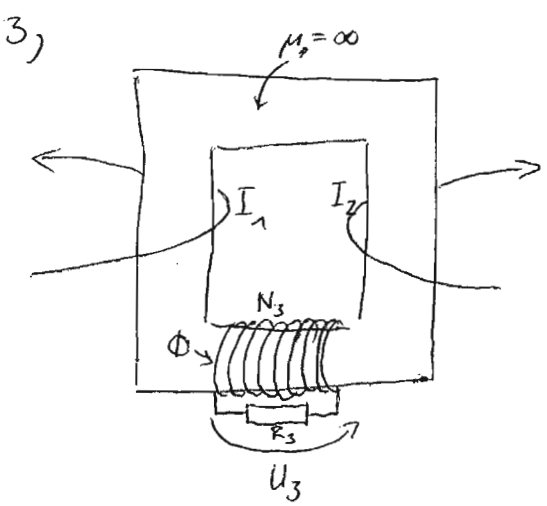


Berechne den Effektivwert des Stroms allgemein.



Gegebene Werte: $I = 3A$, $I_L = 1A$, $i_L = -10 \frac{A}{s}$
Wie groß ist L ?



Berechne U_3 allgemein.